

电子科技大学

计算机专业类课程

实验报告

课程名称：计算机组成原理

学 院：计算机科学与工程

专 业：计算机科学与技术

学生姓名：董文龙

学 号：2018081309003

指导教师：吉家成，米源

日 期： 2020 年 10 月 5 日

电子科技大学

实验报告

实验一

一、实验名称：多路选择器，符号扩展器以及 ALU 的实现

二、实验学时：4

三、实验内容和目的：

1. 学习并会使用 Verilog 基本语法，学会仿真并在 FPGA 开发板上进行验证，可以读懂程序并实现程序。
2. 实现一个 32 位二选一多路选择器
3. 实现一个符号扩展器（将 16 位带符号数扩展为 32 位）
4. 32 位 ALU（算术逻辑单元）的设计与实现

四、实验原理：

1. 硬件描述语言特点：并发（同时执行相应的语句，与语句的先后顺序无关）

Verilog HDL 可以执行的语句：

assign 赋值语句

always@() 条件触发语句

可以包含

if 语句 1; **else** 语句 2;

case ---endcase;

这条语句中的输出变量，要定义成 **reg** 型；

实例化用到的中间变量，要定义成 **wire** 型；

2. 32 位二选一多路选择器，与二选一多路选择器的原理相似，只是输入输出

的位数不一样，由一个控制信号 **sel**，来决定输出是哪一个输入

3. 实现一个符号扩展器（将 16 位带符号数扩展为 32 位），只需判断 16 位带符号的第 15 位（因为最低位是第 0 位）是 1 还是 0，如果是 1 则是负数，符号扩展就是全 1，如果是 0 则为正数，符号扩展就是全 0
4. 32 位 ALU 的实现，通过每一个 **op** 对应的功能即可设计出 **result** 与输入的关系。

五、实验器材（设备、元器件）

1. 安装了 Xilinx ISE Design Suite 13.7 的 PC 机一台
2. FPGA 开发板
3. 计算机与 FPGA 开发板进行连接

六、实验步骤：

32 位二选一多路选择器：

1. 在 ISE 集成开发环境中，在工程管理区任意位置单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择 New Source 命令，创建一个 Verilog Module 模块，名称为：
MUX32_2_1，然后输入其实现代码：

```
module MUX32_2_1(  
input [31:0] in1 , in2 ,  
input Sel ,  
output [31:0] out_data  
);  
assign out_data = Sel ?in2 :in1;  
endmodule
```

2. 在 ISE 集成开发环境中，对模块 MUX32_2_1 进行仿真（Simulation）。
首先输入如下测式代码：

```
initial begin  
    // Initialize Inputs  
    in1 = 0;
```

```

        in2 = 1;
        sel = 0;
        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100; in1=0; in2=1;sel=1;
        #100; in1=1; in2=0;sel=0;
        // Add stimulus here

    end

```

16 位带符号数扩展:

1. 在 ISE 集成开发环境中，在工程管理区任意位置单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择 New Source 命令，创建一个 Verilog Module 模块，名称为：Sign_Extender，然后输入其实现代码：

```

module Sign_Extender(
    input [15:0] in1 ,
    output [31:0] out_data
);
    assign out_data={{16{in1[15]}},in1};
endmodule

```

2. 在 ISE 集成开发环境中，对模块 Sign_Extender 进行仿真（Simulation）。首先输入如下测式代码：

```

initial begin
    // Initialize Inputs
    in1 = 0;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    in1=8;
    // Add stimulus here
    #100;
    in1=-8;

end

```

ALU（算术逻辑运算单元）:

1. 在 ISE 集成开发环境中，在工程管理区任意位置单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择 New Source 命令，创建一个 Verilog Module 模块，名称为：ALU，然后输入其实现代码：

```

module ALU(a,b,op,zero,result
);
    input [31:0] a,b;

```

```

input [3:0] op;
output [31:0] result;
output zero;
reg [31:0]result;
always @(*)
case(op)
    4'b0000: assign result=a+b;
    4'b0100: assign result=a-b;
    4'b0001: assign result=a&b;
    4'b0101: assign result=a|b;
    4'b0010: assign result=a^b;
    4'b0110: assign result={b[15:0],16'h0};
default:
    result=32'hxxxxxxxx;
endcase
assign zero =~|result;
endmodule

```

2. 在 ISE 集成开发环境中，对模块 ALU 进行仿真（Simulation）。首先输入如下测式代码：

```

initial begin
    // Initialize Inputs
    a = 0;
    b = 0;
    op = 0;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    // Add stimulus here
    #100;a=8;b=3;op=0;
    #100;a=8;b=3;op=4;
    #100;a=8;b=3;op=1;
    #100;a=8;b=3;op=5;
    #100;a=8;b=3;op=2;
    #100;a=8;b=3;op=6;
end


```

七、实验数据及结果分析：


32 位二选一多路选择器：

实验截图：

Sel=1,out_data=in2

 


Sel=0,out_data=in1

 


16 位带符号数扩展:

实验截图:

In1=8, 符号扩展应该扩展 0

 


Inl=-8，符号扩展应该扩展 1

 


ALU（算术逻辑运算单元）：

实验截图：


[illegible][illegible]

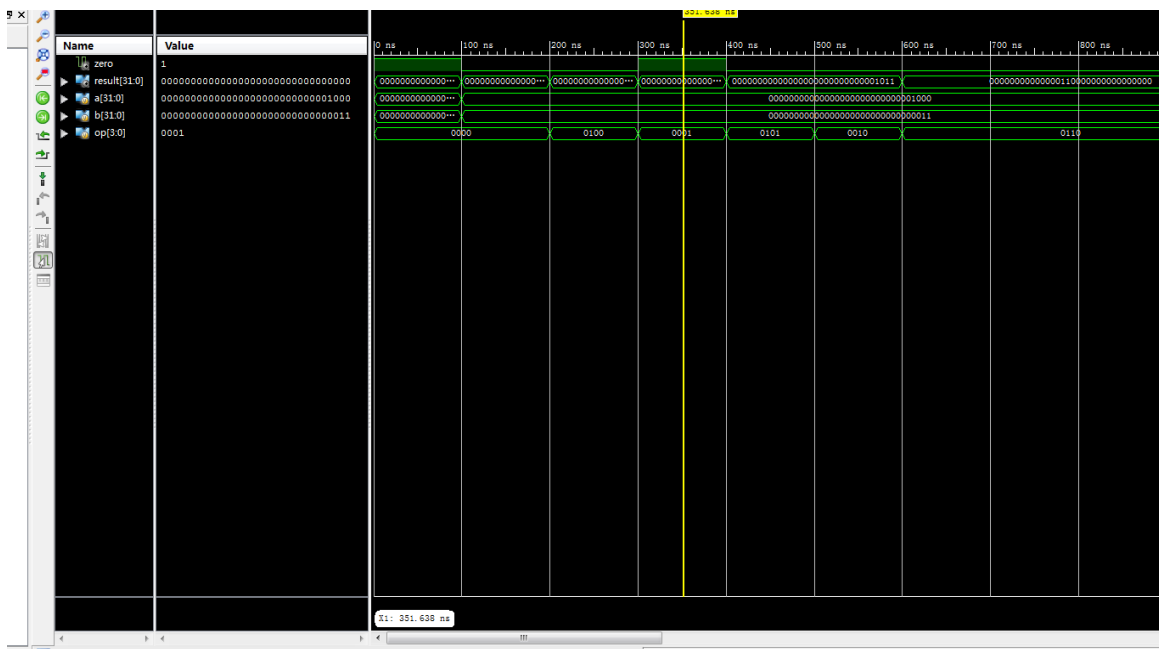


Op=5,a=8,b=3,进行或运算:

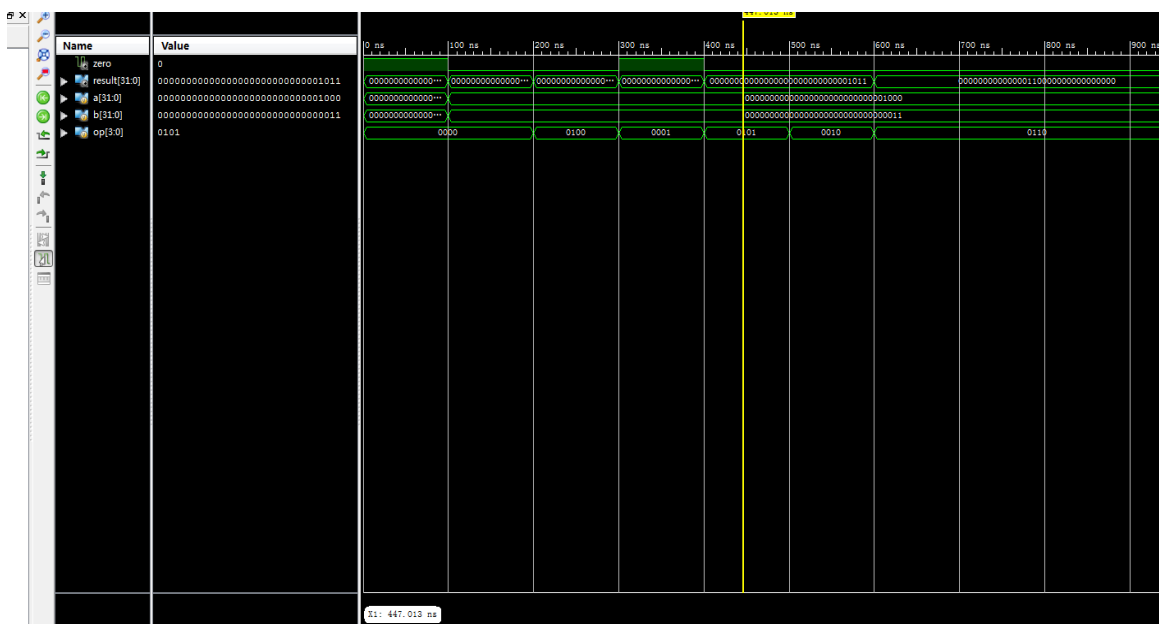

Op=2,a=8,b=3,进行异或运算:

 

 Op=6,a=8,b=3,将 b 的低 16 位作为结果的高 16 位，结果的低 16 位用 0 填充。



八、实验结论、心得体会和改进建议：

1. 在写代码的时候要逻辑清晰，不可操之过急，要细心仔细，每个模块都在为后面设计 CPU 做铺垫，所以要一步一步认真走过来。
2. 尽量使用简洁的语句来完成程序的要求，尝试一些进阶的方法会加快书写效率。

电子科技大学

实验报告

实验二

一、实验名称：控制器（Control Unit）设计与实现

二、实验学时：4

三、实验内容和目的：

1. 完成单周期 CPU 的 Control Unit 元件
2. 更加熟练的掌握 ISE 软件，可以进行模块之间的调用，调用的时候进行实例化。
3. 阅读并分析控制单元代码，掌握其功能与工作原理，针对其每个接口信号，理解其含义与产生逻辑。
4. 分析单周期 CPU 工作原理，掌握各条指令（R 型、lw、sw、beq、lui）在单周期 CPU 中运行时的数据通路。
5. 对控制单元 Verilog 模块进行仿真验证：
 - a) 要求仿真内容涵盖 5 种指令（R 型、lw、sw、beq、lui）。
 - b) 验证并分析仿真结果。

四、实验原理：

1. Control Unit 由 Control 和 ALUOp 两部分组成，对两个子模块先进行设计，之后再进行调用。
2. Control 将 op[5:0] 字段作为输入，产生 RegDst, RegWrite, ALUSrc MemWrite, MemRead, MemtoReg, Branch, ALUctr[1:0] 译码信号。

3. ALUop 将 func[5:0], ALUctr[1:0]字段作为输入, 产生 ALU_op[2:0]作为译码信号

五、实验器材 (设备、元器件)

1. 安装了 Xilinx ISE Design Suite 13.7 的 PC 机一台
2. FPGA 开发板
3. 计算机与 FPGA 开发板进行连接

六、实验步骤:

1. 在 ISE 集成开发环境中, 在工程管理区任意位置单击鼠标右键, 在弹出的菜单中选择 **New Source** 命令, 创建一个 **Verilog Module** 模块, 名称为: **Control**, 然后输入其实现代码:

```
module Control(op,RegDst,RegWrite,ALUSrc,
    MemWrite,MemRead,MemtoReg,Branch,ALUctr);
    input [5:0] op;
    output RegDst,RegWrite,ALUSrc;
    output MemWrite,MemRead,MemtoReg;
    output Branch;
    output [1:0] ALUctr;
    wire i_Rt = ~|op;
    wire i_lw =op[5] & ~op[3];
    wire i_sw =op[5] & op[3];
    wire i_beq=op[2] & ~op[1];
    wire i_lui=op[3] & op[2];
    assign RegDst  =i_Rt;
    assign RegWrite=i_Rt | i_lw | i_lui;
    assign ALUSrc  =i_lw | i_sw | i_lui;
    assign MemWrite=i_sw;
    assign MemRead =i_lw;
    assign MemtoReg=i_lw;
    assign Branch  =i_beq;
    assign ALUctr[1]= i_Rt  | i_lui;
    assign ALUctr[0]= i_beq | i_lui;
endmodule
```

2. 在 ISE 集成开发环境中, 在工程管理区任意位置单击鼠标右键, 在弹出的菜单中选择 **New Source** 命令, 创建一个 **Verilog Module** 模块, 名称

为：**ALUop**，然后输入其实现代码：

```
module ALUop(func, ALUctr, ALU_op
);
input [5:0] func;
input [1:0] ALUctr;
output [2:0] ALU_op;
wire i_Rt =ALUctr[1] & ~ALUctr[0];
assign ALU_op[2]=(i_Rt & ((~func[2] & func[1])
| (func[2] & func[0])))
| ALUctr[0];
assign ALU_op[1]=(i_Rt & func[2] & func[1]) | (ALUctr[1]&ALUctr[0]);
assign ALU_op[0]=(i_Rt & func[2] & ~func[1]);
endmodule
```

3. 在 ISE 集成开发环境中，在工程管理区任意位置单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择 **New Source** 命令，创建一个 **Verilog Module** 模块，名称为：**Control_Unit**，然后输入其实现代码：

```
module Contro_Unit(op,func,RegDst,RegWrite,ALUSrc,
MemWrite,MemRead,MemtoReg,Branch,ALU_op);
input [5:0] op,func;
output RegDst,RegWrite,ALUSrc;
output MemWrite,MemRead,MemtoReg;
output Branch;
output [2:0] ALU_op;
wire [1:0] ALUctr;
Control U0( .op(op),
.RegDst(RegDst),
.RegWrite(RegWrite),
.ALUSrc(ALUSrc),
.MemWrite(MemWrite),
.MemRead(MemRead),
.MemtoReg(MemtoReg),
.Branch(Branch),
.ALUctr(ALUctr));
ALUop U1(.func(func),.ALUctr(ALUctr),.ALU_op(ALU_op));
endmodule
```

4. 在 ISE 集成开发环境中，对模块 **Control_Unit** 进行仿真（Simulation）。首先输入如下测试代码：

initial begin

// Initialize Inputs

// Wait 100 ns for global reset to finish

//R 型指令

op=6'b0000000; func=6'b100000;

#100; op=6'b0000000; func=6'b100010;

#100; op=6'b0000000; func=6'b100100;

#100; op=6'b0000000; func=6'b100101;

#100; op=6'b0000000; func=6'b100110;

//其他指令

#100; op=6'b100011;

#100; op=6'b101011;


#100; op=6'b000100;

#100; op=6'b001111;


end

七、实验数据及结果分析：


1. R-TYPE (Add)

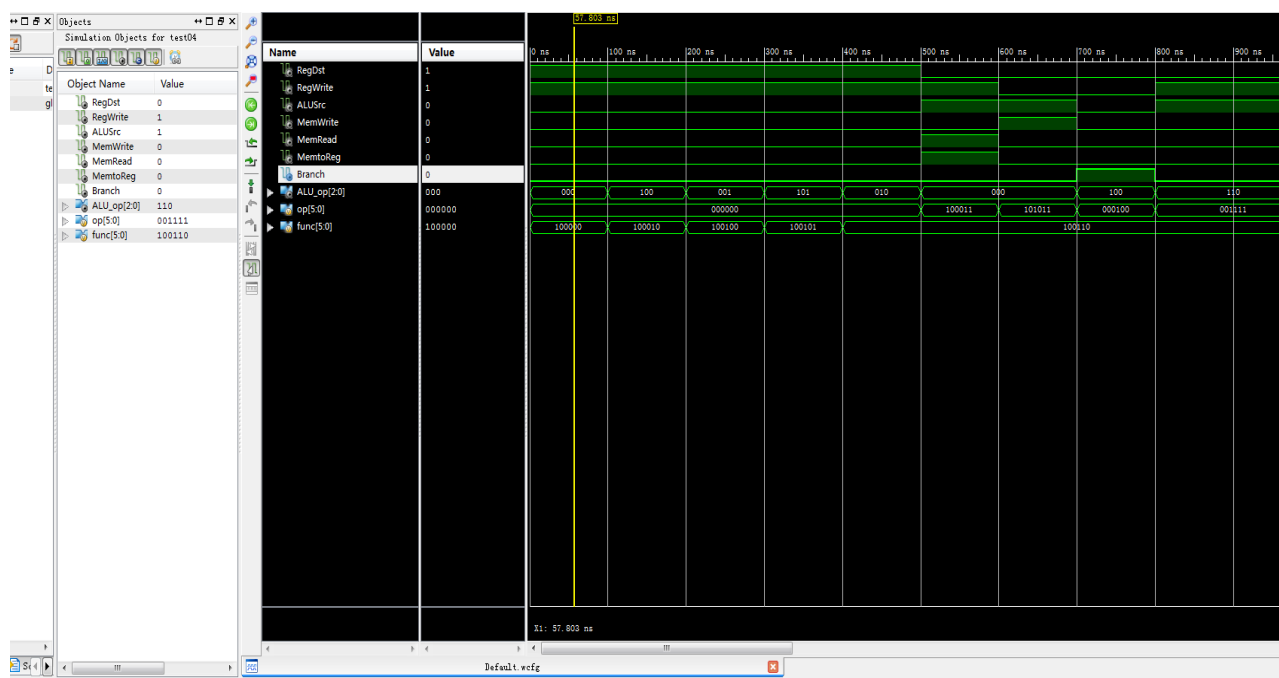


2. R-TYPE (Sub)

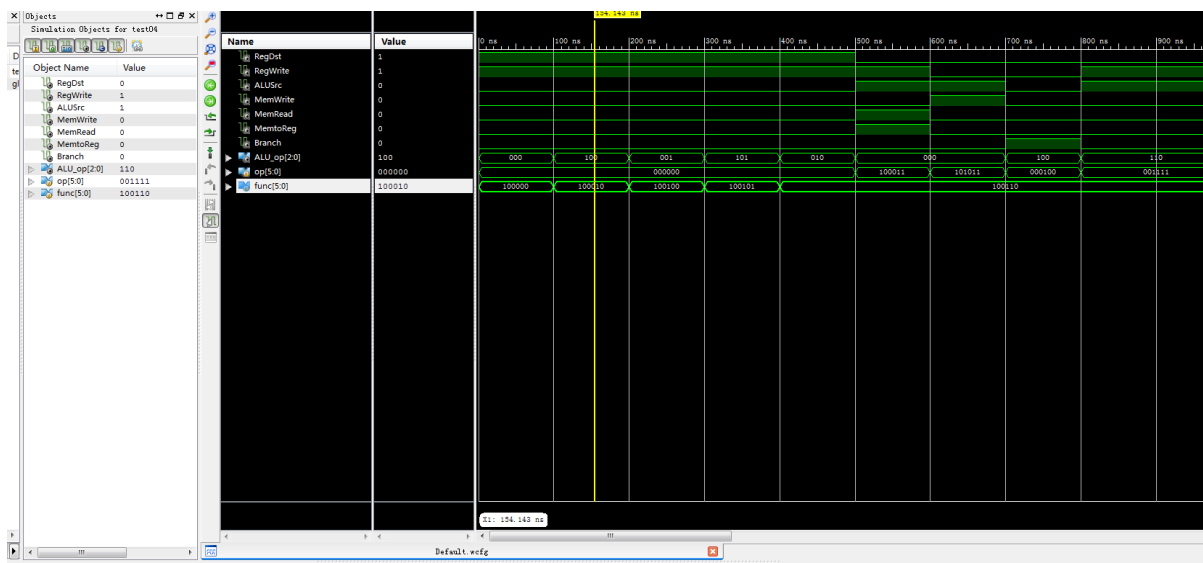

3. R-TYPE (And)

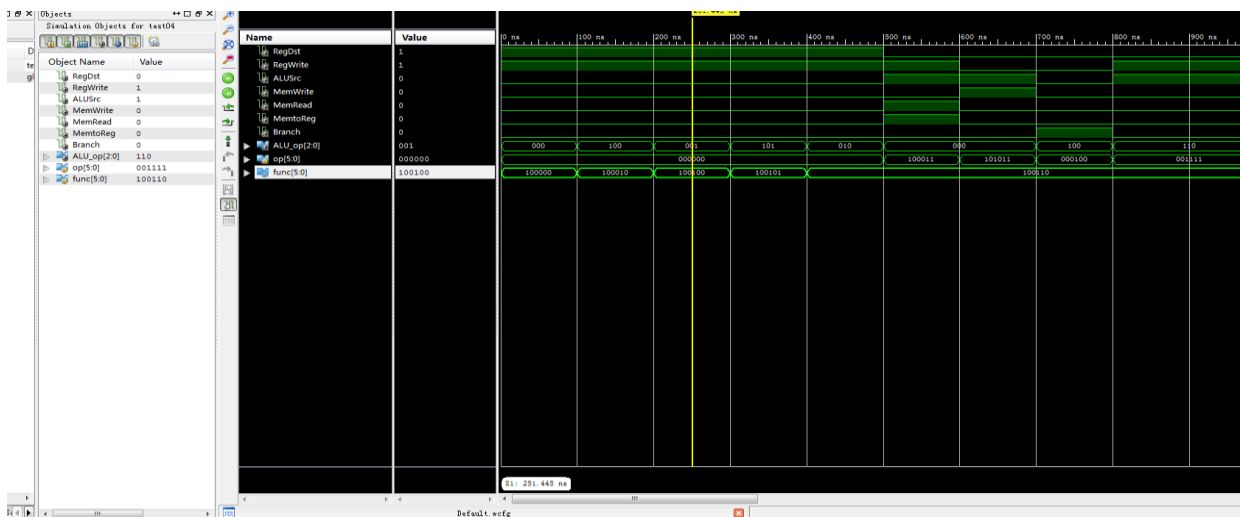


4. R-TYPE (Or)

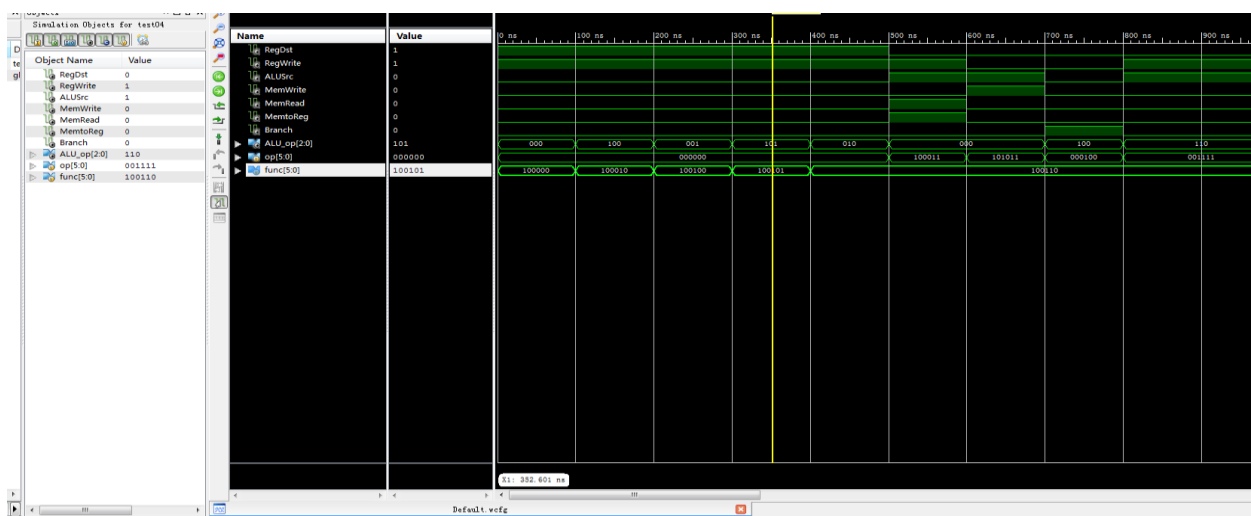


5. R-TYPE (Xor)




6. Lw (取数指令)

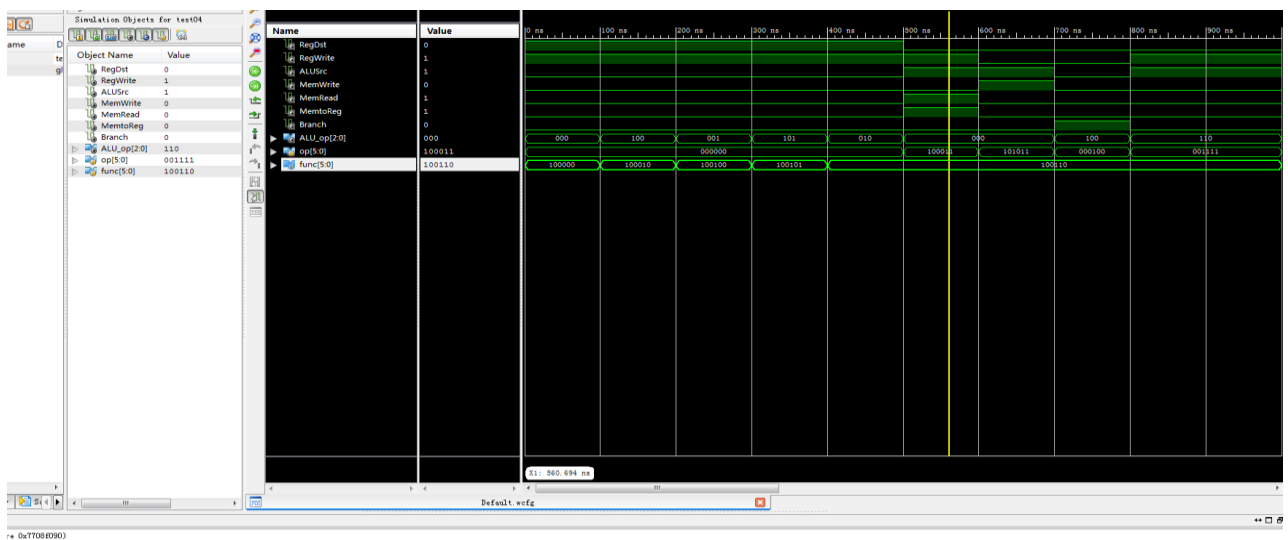


7. Sw (存数指令)

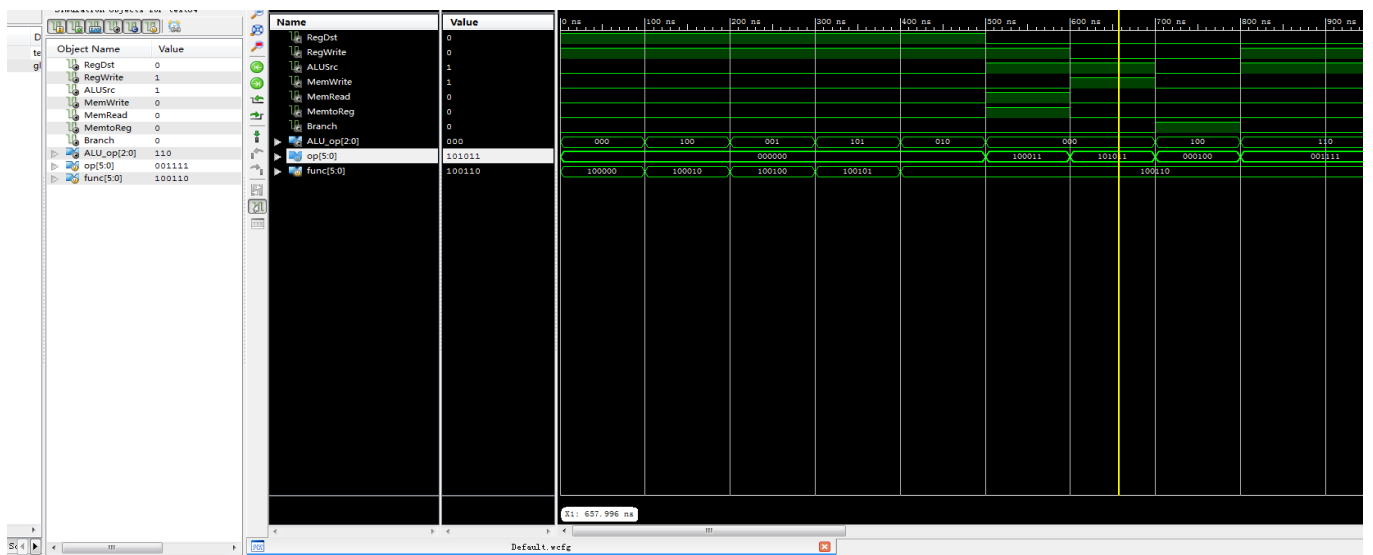

8. Beq（分支指令）

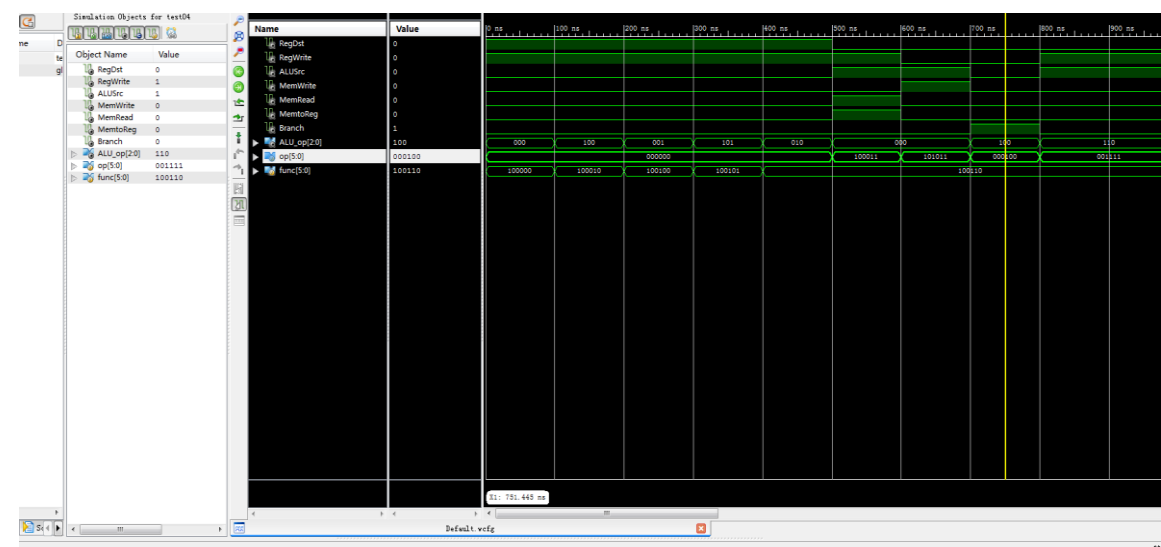

9. Lui（置高位指令）

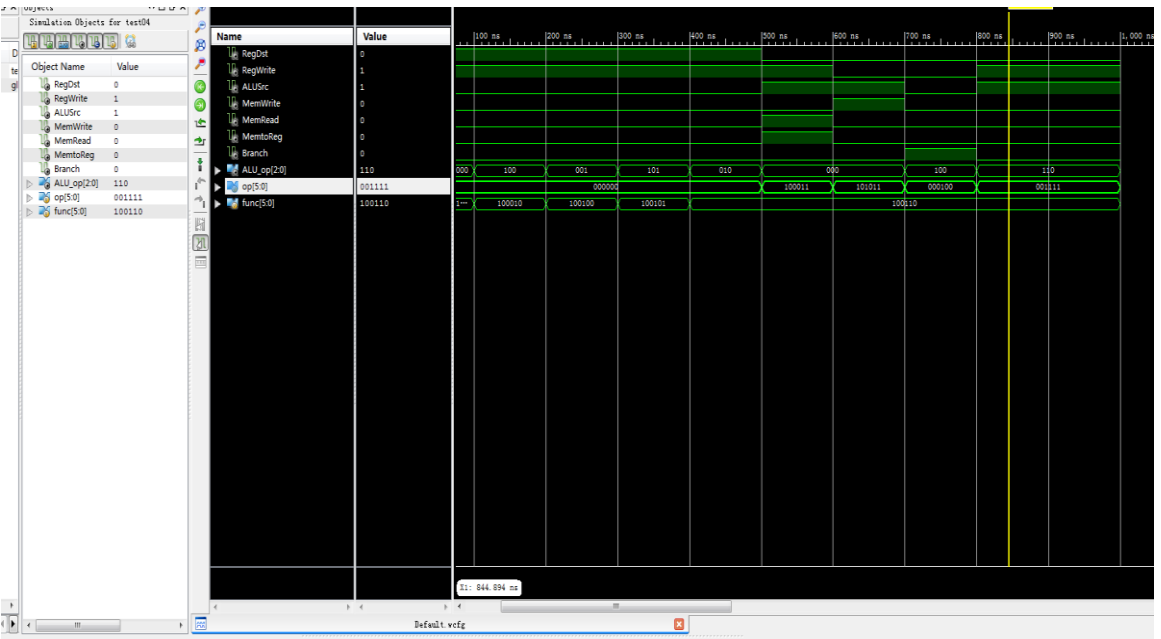

八、实验结论、心得体会和改进建议：

1. 在写代码的时候要逻辑清晰，不可操之过急，要细心仔细，每个模块都在为后面设计 CPU 做铺垫，所以要一步一步认真走过来。
2. 实验的仿真过程中，可能会产生高阻态的情况，不要急，应该是某个地方的字母敲打错误，需要认真排查。

电子科技大学

实验报告

实验三

一、实验名称：取指电路的设计

二、实验学时：4

三、实验内容和目的：

1. 阅读并分析取指单元代码，掌握其功能与工作原理，针对其每个接口信号，理解其含义与产生逻辑。

2. 针对以下三种情况对取指单元 Verilog 模块进行仿真验证：

a) 非跳转指令（beq）；

b) beq 指令跳转不成功；

c) beq 指令跳转成功；

对以上情况的仿真结果进行验证分析。

四、实验原理：

1.对于非跳转指令， $PC=PC+4$ ；

2.对于跳转指令，若 beq 指令跳转不成功， $PC=PC+4$

3.对于跳转指令，若 beq 指令跳转成功， $PC=PC+4+ Imm*4$

五、实验器材（设备、元器件）

1. 安装了 Xilinx ISE Design Suite 13.7 的 PC 机一台

2. FPGA 开发板

3. 计算机与 FPGA 开发板进行连接

六、实验步骤

1.在 ISE 集成开发环境中，在工程管理区任意位置单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择 **New Source** 命令，创建一个 **Verilog Module** 模块，名称为：**Fetch**，然后输入其实现代码：

```
module Fetch(B,Z,Reset,Clock,B_addr,addr
);
input B,Z,Reset,Clock;//B(跳转指令标志)，Z(跳转成功标志)，Reset(复位信号)，Clock(时钟信号)
input [31:0] B_addr;//B_addr(偏移地址)
output [31:0] addr;//指令地址
reg [31:0] PC;//程序计数器
    wire [31:0] sum0,B_addr1,sum1,next_pc;//sum0(PC+4),B_addr1(偏移地址左移两位)
                                //sum1(PC+4+(偏移地址<<2)),next_pc(指令地址)

    wire sel =Z&B;//地址选择信号
    Left_2_Shifter U0(B_addr,B_addr1);
    ADD32 U1(PC,4,sum0);
    ADD32 U2(sum0,B_addr1,sum1);
    MUX32_2_1 M1(sum0,sum1,sel,next_pc);
    assign addr=PC;
    always @(posedge Clock or posedge Reset)
    begin
        if (Reset==1) PC=0;
        else  PC=next_pc;
    end
Endmodule
```

2.创建 **Left_2_Shifter** 模块，并输入其实现代码：

```
module Left_2_Shifter (B_addr,B_addr1
);
input [31:0] B_addr;
output [31:0] B_addr1;
assign B_addr1=B_addr<<2'b10;
endmodule
```

3.创建 **ADD32** 模块，并输入其实现模块

```
module ADD32(sum0,B_addr1,sum1
);
input [31:0] sum0;
input [31:0] B_addr1;
output [31:0] sum1;
assign sum1=B_addr1+sum0;
endmodule
```

4.创建 MUX32_2_1 模块，并输入其实现模块


```
module MUX32_2_1(sum0,sum1,sel,next_pc
);
input  [31:0]    sum0,sum1;
input          sel;
output [31:0]    next_pc;
reg  [31:0]      next_pc;
always @(sum0,sum1,sel)
    if(!sel) next_pc=sum0;
    else next_pc=sum1;
endmodule
```

5.在 ISE 集成开发环境中，对模块 Fetch 进行仿真（Simulation）。首先输入如下测试代码：

```
initial begin
    // Initialize Inputs
    B = 0;
    Z = 0;
    Reset = 1;
    Clock = 0;
    B_addr = 1;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    Reset=0;
    B = 1;
    Z = 0;
    B_addr = 1 ;
    #100;
    B = 0;
    Z = 1;
    B_addr = 1;
    #100;
    B = 1;
    Z = 1;
    B_addr = 1;
    // Add stimulus here
end
always #50 Clock =~Clock;
```

七、实验数据及结果分析

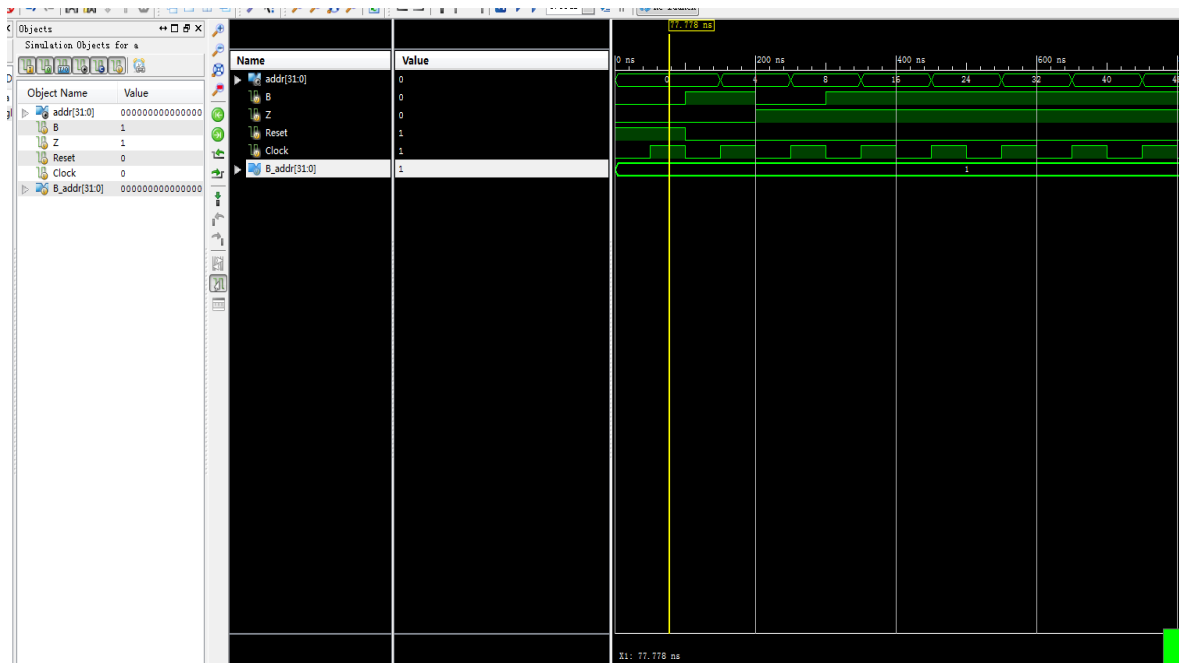
B = 0;Z = 0;Reset = 1;Clock = 0;B_addr = 1;




#100;Reset=0;B = 1;Z = 0;B_addr = 1 ;




#100;Reset=0;B = 0;Z = 1;B_addr = 1 ;

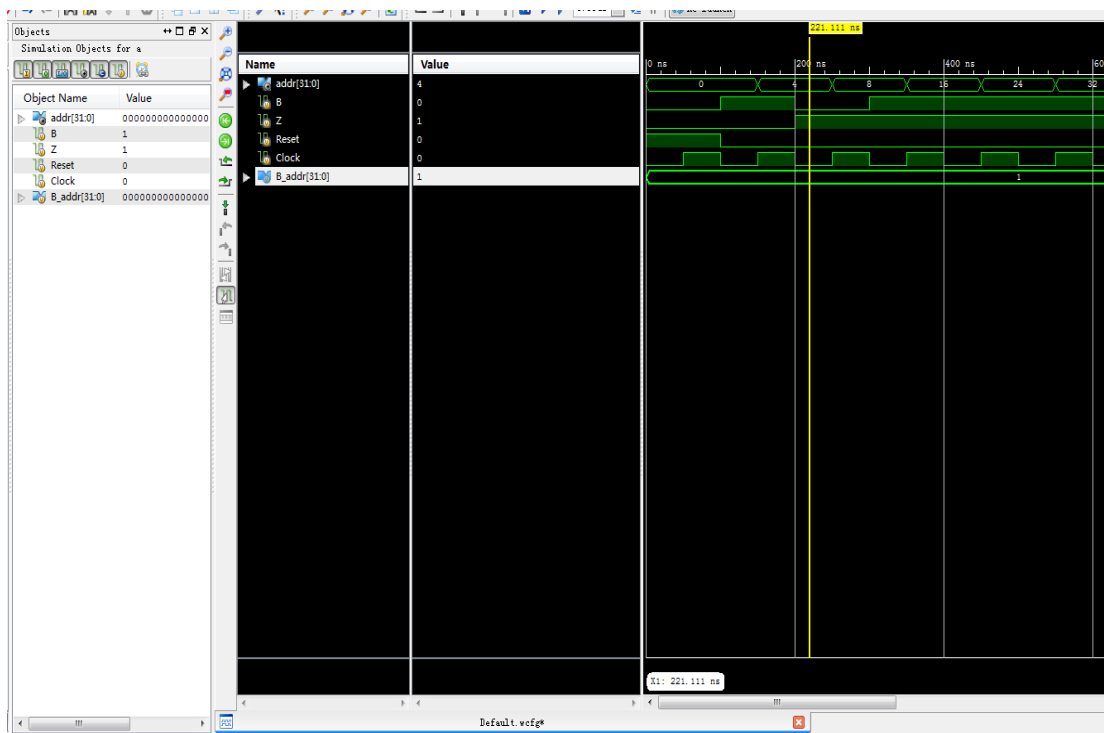

#100;B = 1;Z = 1;B_addr = 1;

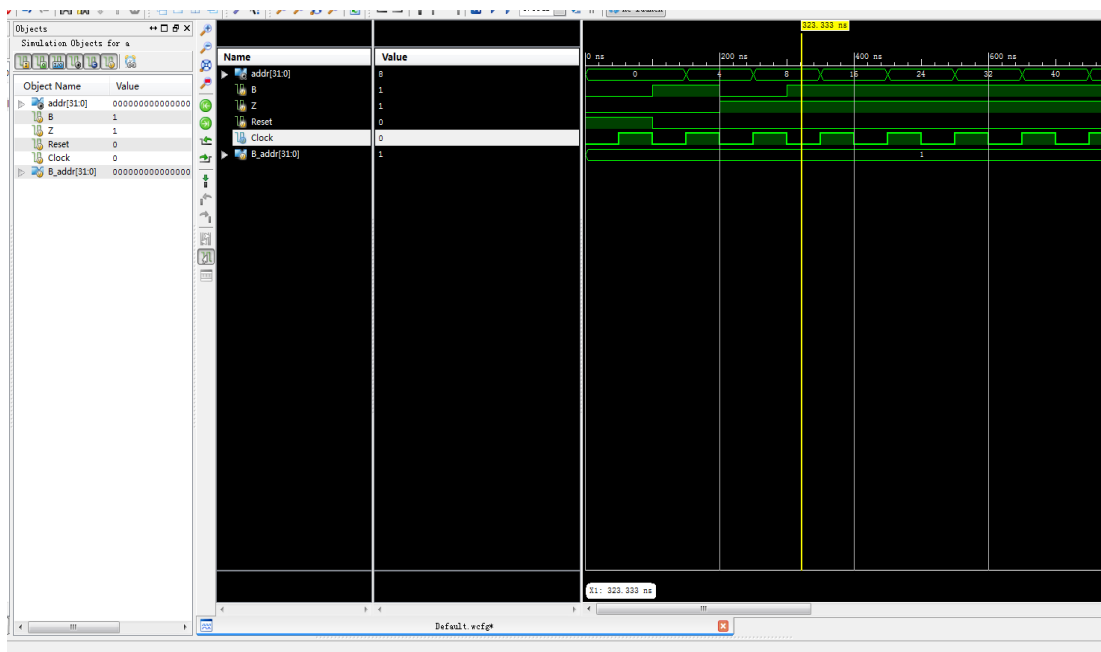

 

八、实验结论、心得体会和改进建议

1. 在写代码的时候要逻辑清晰，不可操之过急，要细心仔细，每个模块都在为后面设计 CPU 做铺垫，所以要一步一步认真走过来。
- 2.取值部件的 ADD32，在 beq 成功转移之后，需要调用两次该方法。
- 3.写代码的时候要认真，否则就会因为字母不正确导致仿真结果出错。

电子科技大学

实验报告

实验四

一、实验名称：“Single_Cycle_Computer”

二、实验学时：4

三、实验内容和目的：

1. 在“Single_Cycle_Computer”模块下对单周期 CPU 电路结构中的各模块进行封装。
2. 自行设计测试用指令序列（要求每种类型的指令至少包含一条），填入“INST_ROM”模块（指令存储器）中。
3. 使用 INST_ROM 中的指令序列对 Single_Cycle_Computer 模块进行仿真，验证并分析仿真结果。

选做：

对“Single_Cycle_Computer_IO”模块进行 Synthesize-XST、Implement Design、Generate Programming File 操作，生成*.bit 文件，将文件下载至开发板验证实验结果。

四、实验原理：

- 1.Single_Cycle_Computer 由 Reset,Clock 信号作为输入，ALU 计算出的结果 Result 作为输出，addr 指令的存储地址也作为输出
- 2.在 Fetch 取指部件中取出指令，正常取指，执行后 PC+4。跳转指令，立即数左移两位后与 PC+4 的结果相加。
- 3.在 INST_ROM 指令存储部件中取出指令，进行操作。

4.在 **Control_Unit** 中得到控制信号

5.五路二选一，根据 **Control_Unit** 产生的 **RegDSt** 信号来确定哪 5 位进入 **Wn**

6. **RegFile** 寄存器堆,根据 **Control_Unit** 产生的 **RegWrite** 信号来决定是否写入寄存器。从 **MemtoReg** 信号决定后回写到寄存器的数据从 **A** 输出的和从 **B** 输出的 32 位结果。

7. **Sign_Extender** 符号扩展器,对 **Inst** 的低 16 位进行符号扩展

8.通过 **Control_Unit** 产生的 **ALUsrc** 控制信号来进行 32 位 2 路二选一

9. 根据 **Control_Unit** 产生的 **ALU_op** 来进行 **ALU** 运算

10. **DATA_RAM**，根据 **Control_Unit** 产生的 **MemWrite**，**MemRead** 信号，以及 **ALU** 产生的 **Result** 作为 **Addr** 处理存储器 **MemOutdata** 作为存储器的输出。

11.根据 **Control_Unit** 产生的 **MemtoReg** 信号利用 32 为 2 路二选一来确定最后的 **MemtoRegdata**

五、实验器材（设备、元器件）

1. 安装了 **Xilinx ISE Design Suite 13.7** 的 PC 机一台

2. **FPGA** 开发板

3. 计算机与 **FPGA** 开发板进行连接

六、实验步骤

1.在 **ISE** 集成开发环境中，在工程管理区任意位置单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择 **New Source** 命令，创建一个 **Verilog Module** 模块，名称为：

Single_Cycle_Computer，然后输入其实现代码：

```
module Single_Cycle_Computer(  
    input Reset , Clock,           //CPU 输入输出接口：Reset（复位信号）,Clock（时钟信号），  
    output [31:0] Result,addr      //Result（CPU 运算结果），addr（指令存储器地址），都  
    是 32 位
```

```

);
////////////////////////////////////
//存储器写信号, 存储器读信号, 存储器回寄存器信号
    wire MemWrite, MemRead , MemtoReg;
//instruction ROMd Inst(即 32 位长度的指令),从存储器往寄存器回写的值,从寄存器往存储器写的值,
    wire [31:0] Inst , MemOutData , MemtoRegdata ,Result;
//五路二选一即选择 rs 还是 rt 寄存器, 寄存器写信号, 参加 ALU 运算的来源 (是通过 B 过来还是经过扩展而来),
//Branch 分支指令, ALU 运算得到的指令
    wire RegDst , RegWrite , ALUSrc ,Branch , Zero;
//用来区分 ALU 的运算方式
    wire [2:0] ALU_op;
//得到的由 rs 还是 rt 进行 5 路二选一得到
    wire [4:0] Wn;
//寄存器堆从 A 出去的值, 寄存器堆从 B 出去的值, 符号扩展完成的值即 (Inst 的低 16 位符号扩展完成),
    wire [31:0] A , B , Ext_Imm , ALU_B ;
//取指部件, 首先取出指令, 正常取指, 执行后 PC+4。跳转指令, 立即数左移两位后与 PC+4 的结果相加。
    Fetch U0(Branch,Zero,Reset,Clock,Ext_Imm,addr);
//指令存储部件, 在这里取出指令, 取出的指令在 Inst 中
    INST_ROM U7(addr,Inst);
//控制信号的产生, 对于 Inst 提供的指令, 产生相应的信号, 对应的字段信号为 op 字段 (不同的操作类型
//对应不同的操作 R 型的操作字段为全 0, lw 为 100011, sw 为 101011, beq 为 000100, lui 为 001111),
//func 字段来确定指令的功能。剩下的均为产生的控制信号。
    Control_Unit U1( .op(Inst[31:26]) , .func(Inst[5:0]),
        .RegDst(RegDst) , .RegWrite(RegWrite) , .ALUSrc(ALUSrc) ,
        .MemWrite(MemWrite),.MemRead(MemRead) , .MemtoReg(MemtoReg) ,
        .Branch(Branch) , .ALU_op(ALU_op) );
//五路二选一, 根据 Control_Unit 产生的 RegDSt 信号来确定哪 5 位进入 Wn
    MUX5_2_1 U2( Inst[20:16] , Inst[15:11] , RegDst , Wn );
//寄存器堆, 根据 Control_Unit 产生的 RegWrite 信号来决定是否写入寄存器。从 MemtoReg 信号决定后
//回写到寄存器的数据从 A 输出的和从 B 输出的 32 位结果
    RegFile U3(Inst[25:21] , Inst[20:16] ,Wn ,RegWrite , MemtoRegdata , A ,B , Clock);
//对 Inst 的低 16 位进行符号扩展
    Sign_Extender U4( Inst[15:0] , Ext_Imm);
//通过 Control_Unit 产生的 ALUSrc 控制信号来进行 32 位 2 路二选一, 得到的结果赋值给 ALU_B 与 A 进行 ALU 运算
    MUX32_2_1 U5( B , Ext_Imm , ALUSrc , ALU_B );
//根据 Control_Unit 产生的 ALU_op 来进行 ALU 运算, 得到的结果 Result 位输出
    ALU U6 ( A , ALU_B , ALU_op , Result , Zero);
//根据 Control_Unit 产生的 MemWrite, MemRead 信号, 以及 ALU 产生的 Result 作为 Addr 处理存储器

```

```

//MemOutdata 作为存储器的输出。
DATA_RAM U8(Clock, MemOutData,B,Result ,MemWrite, MemRead);
//根据 Control_Unit 产生的 MemtoReg 信号来确定最后的 MemtoRegdata
MUX32_2_1 U9(Result , MemOutData , MemtoReg , MemtoRegdata);
endmodule

```

2. 按照实验三的方法，将其他的模块调入进来，来完成整个 **Single_Cycle_Computer**

3. 在 ISE 集成开发环境中，对模块 **Single_Cycle_Computer** 进行仿真 (Simulation)。首先输入如下测式代码：

```

initial begin
    // Initialize Inputs
    Reset = 1;
    Clock = 0;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    Reset=0;
    // Add stimulus here
end
always #50 Clock=~Clock;

```

4. 将文件生成成为二进制文件，下载到开发板上，对数码管进行观察。

七、实验数据及结果分析

设计的指令序列：

```

module INST_ROM(
    input [31:0] addr,
    output [31:0] Inst
);
    wire [31:0] ram [31:0];
    assign ram[5'h00]=0; //
    assign ram[5'h01]=32'h3c011100; //lui R1,0x1100;ALU=0x11000000
    assign ram[5'h02]=32'h3c020011; //lui R2,0x0011;ALU=0x00110000
    assign ram[5'h03]=32'h00221824; //and R3,R1,R2; ALU=0x00000000
    assign ram[5'h04]=32'h00221826; //xor R3,R1,R2; ALU=0x11110000
    assign ram[5'h05]=32'h00221820; //add R3,R1,R2;ALU=0x11110000
    assign ram[5'h06]=32'hac610001; //sw R1,1(R3) ALU=0x11110001
    assign ram[5'h07]=32'h8c640002; //lw R4,2(R3) ALU=0x11110002
    assign ram[5'h08]=32'h10220001; //beq R1,R2,1 ALU=R1-R2=0x10ef0000
    assign Inst=ram[addr[6:2]]; //以字节为单位进行寻址，32 位指令占用 4 字节，PC+4


```

指向下一条指令地址。


endmodule

仿真截图：

 
32'h 3c011100 ==》 lui R1,0x1100,ALU=11000000,PC=4:



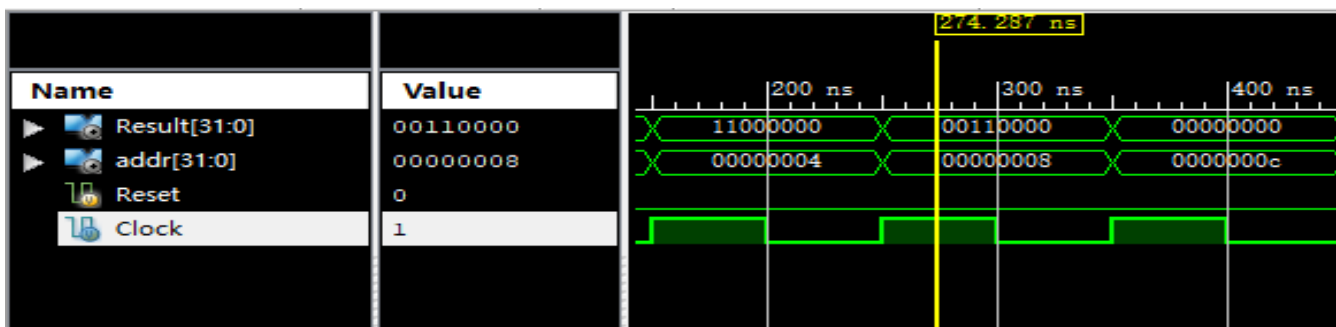
32'h 3c020011 ==》 lui R2,0x0011;ALU=0x00110000, PC=8:



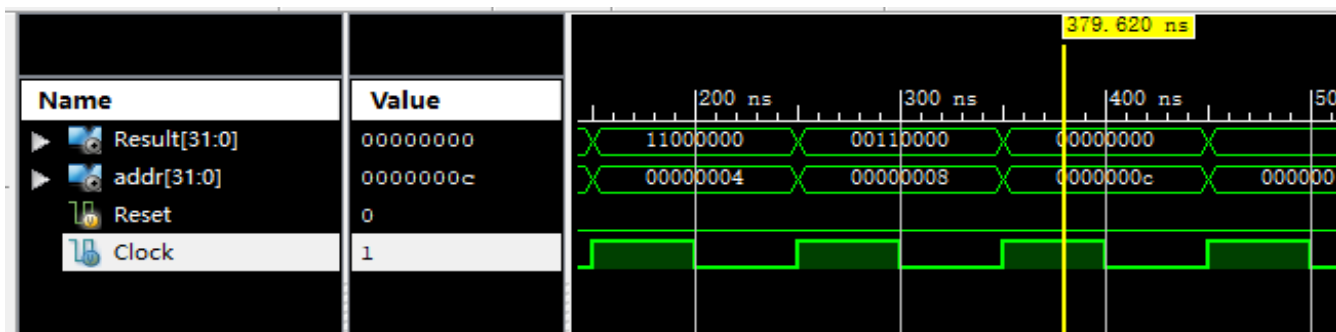
32'h 00221824 ==》 and R3,R1,R2; ALU=0x00000000, PC=12:



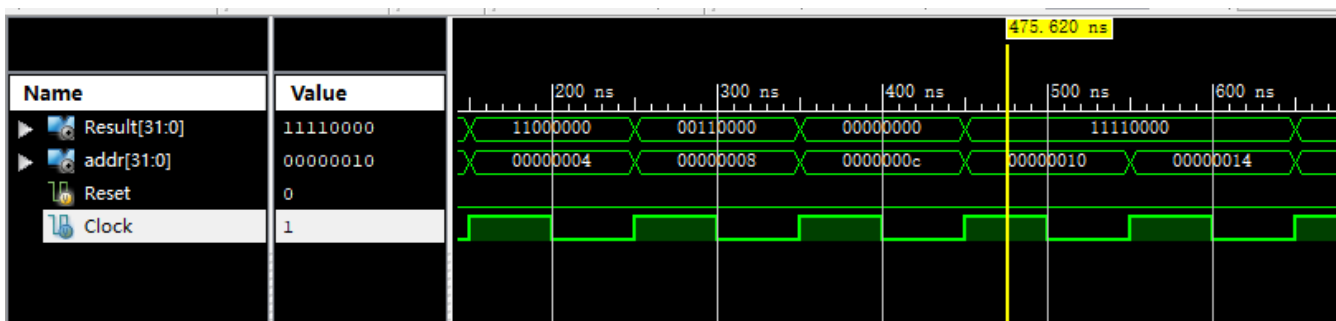
32'h00221826 ==》 xor R3,R1,R2; ALU=0x11110000, PC=16:



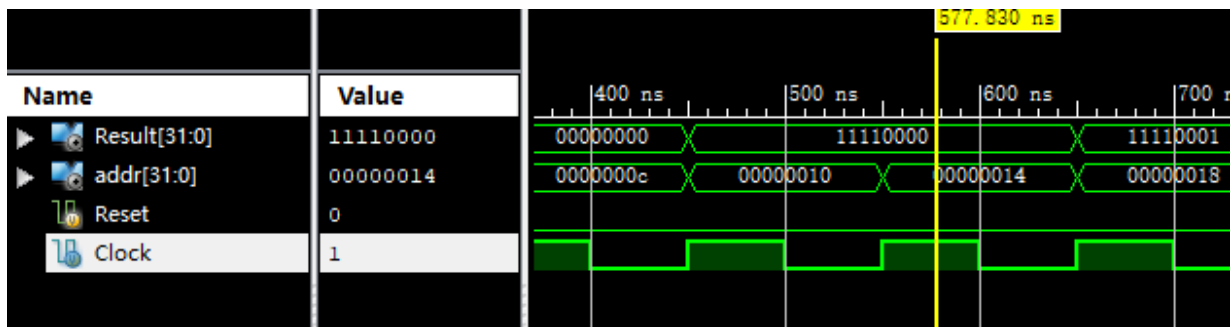
32'h00221820 ==》 add R3,R1,R2; ALU=0x11110000, PC=20:



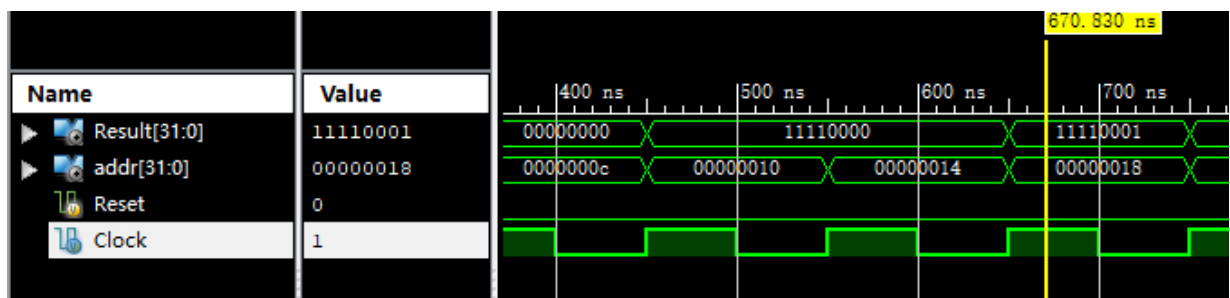
32'hac610001 ==》 sw R1,1(R3) ALU=0x11110001,PC=24:



 32'h8c640002 ==》 lw R4,2(R3) ALU=0x11110002,PC=28:



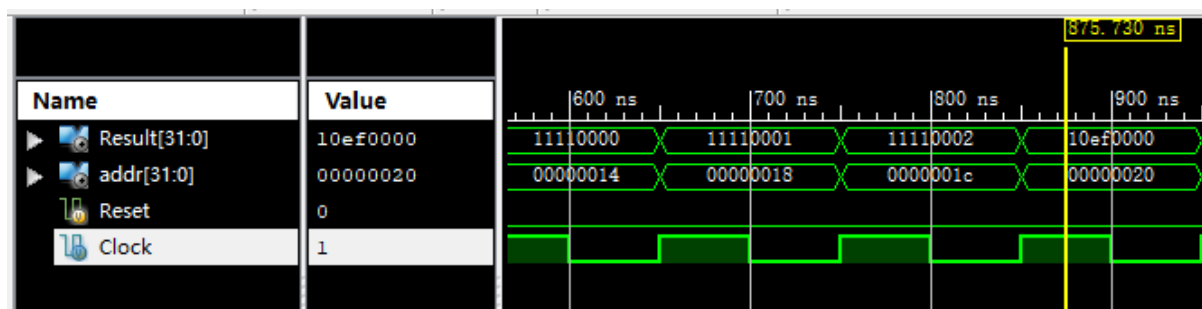32'h10220001 ==》 beq R1,R2,1 ALU=R1-R2=0x10ef0000,PC=32:









开发板（此截图是按照教师设计的指令进行拍照）:


```
// assign ram[5'h00]=0; //
//assign ram[5'h01]=32'h3c011234; //lui R1,0x1234; ALU=0x12340000
//assign ram[5'h02]=32'h3c025678; //lui R2,0x5678; ALU=0x56780000
//assign ram[5'h03]=32'h00221820; //add R3,R1,R2; ALU=0x68ac0000
```

```

//assign ram[5'h04]=32'h00221822;    //sub R3,R1,R2;  ALU=0xbbbc0000
//assign ram[5'h05]=32'h00221824;    //and R3,R1,R2;  ALU=0x12300000
//assign ram[5'h06]=32'h00221825;    //or R3,R1,R2;   ALU=0x567c0000
//assign ram[5'h07]=32'h00221826;    //xor R3,R1,R2;  ALU=0x444c0000
//assign ram[5'h08]=32'h00631826;    //xor R3,R3,R3;  ALU=0x00000000
//assign ram[5'h09]=32'hac610001;    //sw R1,1(R3);
//assign ram[5'h0a]=32'h8c640001;    //lw R4,1(R3)
//assign ram[5'h0b]=32'h10220000;    //beq R1,R2,0
//assign ram[5'h0c]=32'h1021fff4;    //beq R1,R1,0xffff4

```

      

 

八、实验结论、心得体会和改进建议

- 1.在实现 `Single_Cycle_Computer` 的时候，进行模块调用时候要进行实例化。
- 2.阅读并分析每个元器件的功能，搞清楚每一个单元的作用是非常有必要的。
- 3.写的时候要对每条指令的数据通路十分了解，这样才能对内部的数据流向有更加清楚的认识，写起来更加的速度。



电子科技大学

实验报告

课后作业

指令分析以及数据通路：

 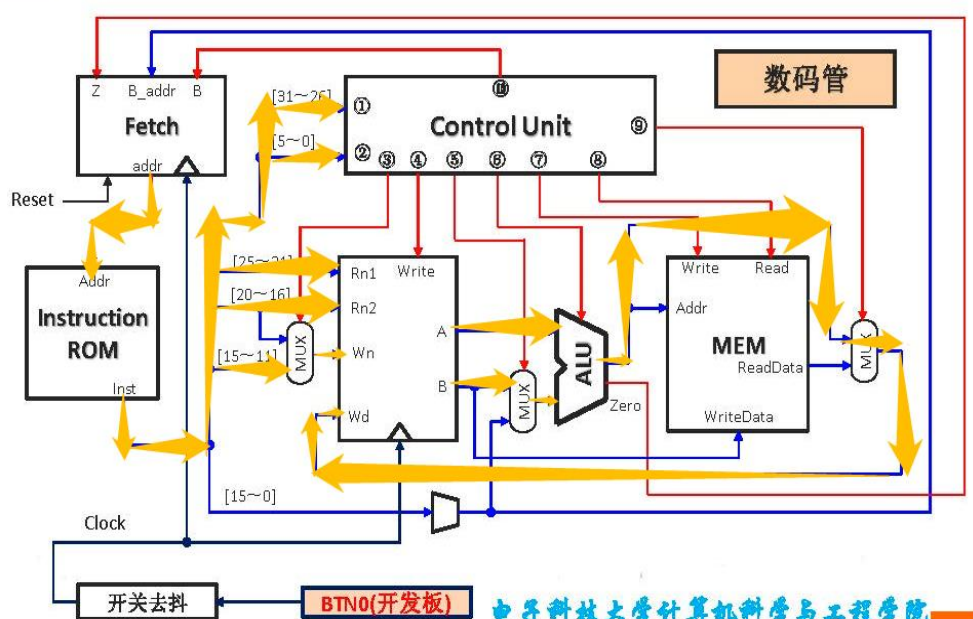1. R-TYPE 的 Add 指令， $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$



Func: Add 指令对应的 func 为 100000。

Op: 由于指令为 R 型，所以 op 字段置为 000000，

RegDst: 因为是向 rd 寄存器写内容，所以控制信号为 1。

RegWrite: 因为进行的操作是向寄存器写，所以控制信号为 1.

ALUSrc: 因为此时数据是从 B 中送出，所以二选一多路选择器的控制信号为 0。

ALUop[2:0]:执行的为加法指令，控制信号为 000。


MemWrite: 因为此时并不需要向存储器中写入数据且防止数据写入，此时控制信号为 0。


MemRead: 因为此时不需要从存储器中读数据，此时控制信号为 0。

MemtoReg: 因为此时是从寄存器那条线回写到 rd 寄存器中，此时控制信号为 0。

Branch: 因为此操作为 PC 正常工作，不为跳转指令，只需做 $PC=PC+4$ 。
所以 Branch 的信号为 0。

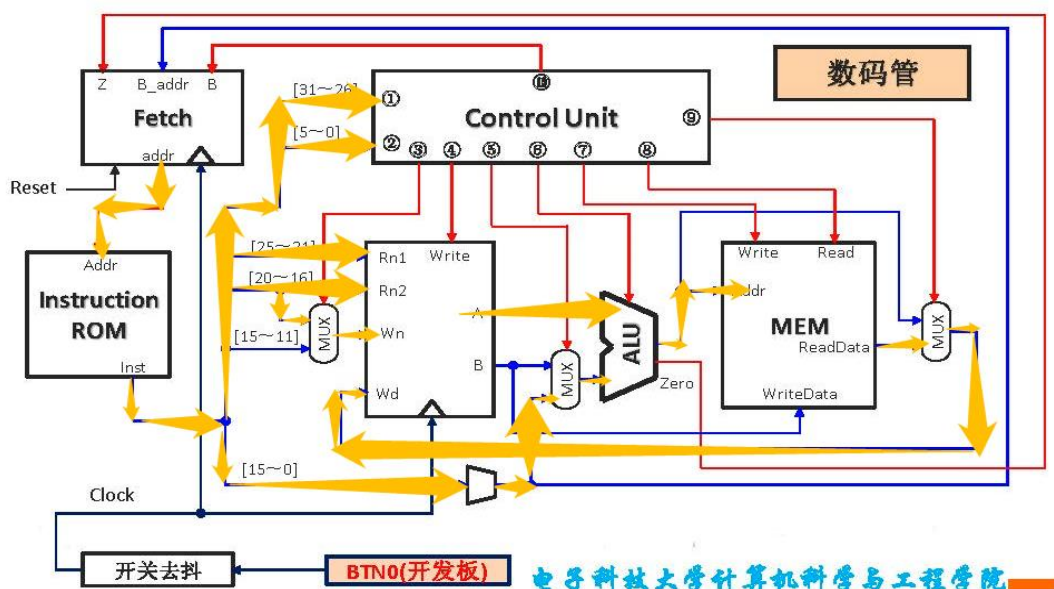2. Lw 指令， $R[rt] \leftarrow \text{Data Memory}\{R[rs] + \text{SignExt}[\text{imm16}]\}$



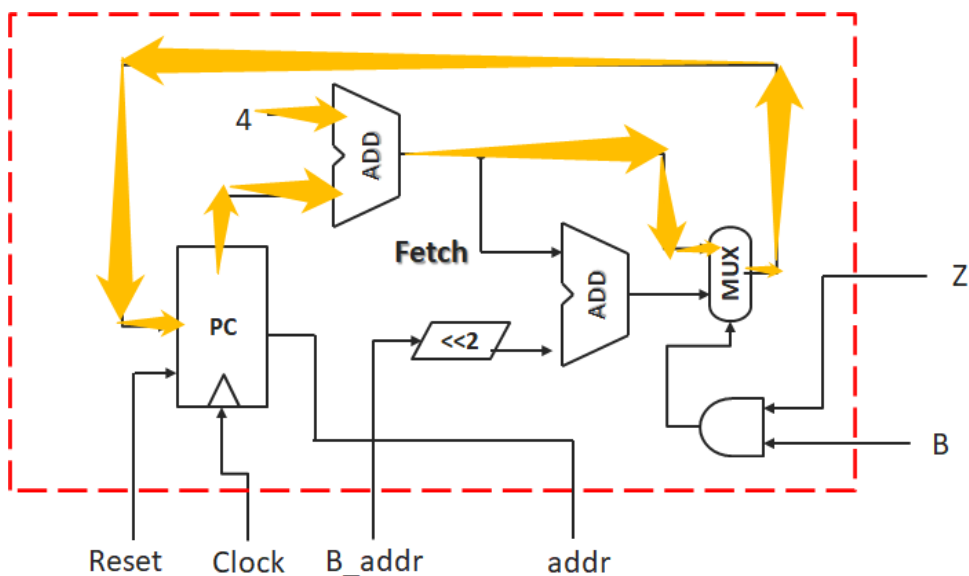

Func: 非 R 型指令，与 func 字段无关。

Op: 指令为 lw，op 字段设置为 100011，

RegDst: 因为是向 rt 寄存器写内容，所以控制信号为 0。

RegWrite: 因为进行的操作是向寄存器写，所以控制信号为 1。

ALUSrc: 因为此时数据是从扩展后的数据中送出，所以二选一多路选择器的控制信号为 1。

ALUOp[2:0]:执行的为加法指令，控制信号为 000。

MemWrite: 因为此时并不需要向存储器中写入数据且防止数据写入，此时控制信号为 0。



MemRead: 因为此时需要从存储器中读数据，此时控制信号为 1。

MemtoReg: 因为此时从存储器那条线回写到 rt 寄存器中，此时控制信号为 1。

Branch: 因为此操作为 PC 正常工作，不为跳转指令，只需做 $PC=PC+4$ 。

所以 Branch 的信号为 0。

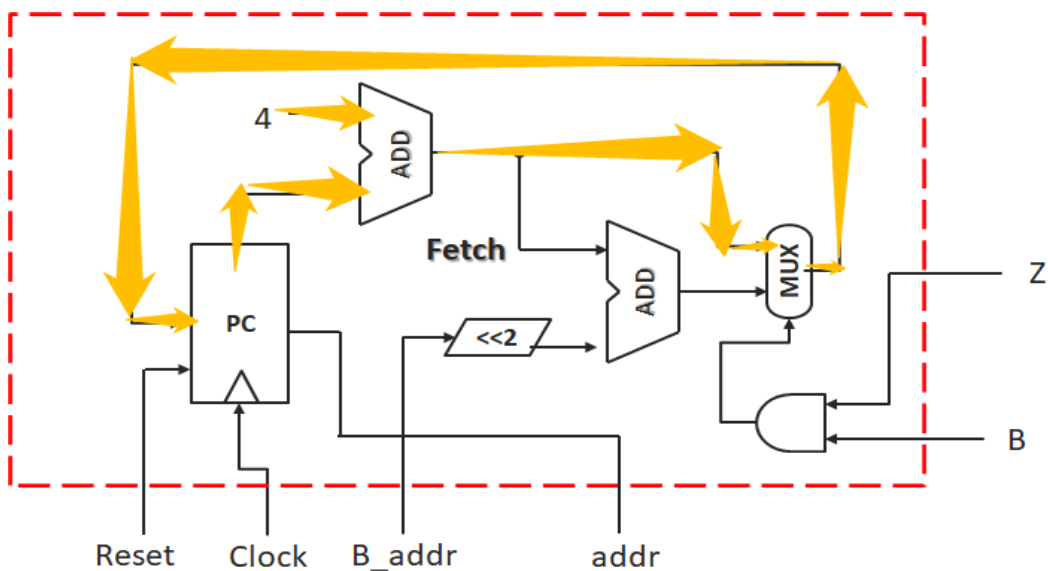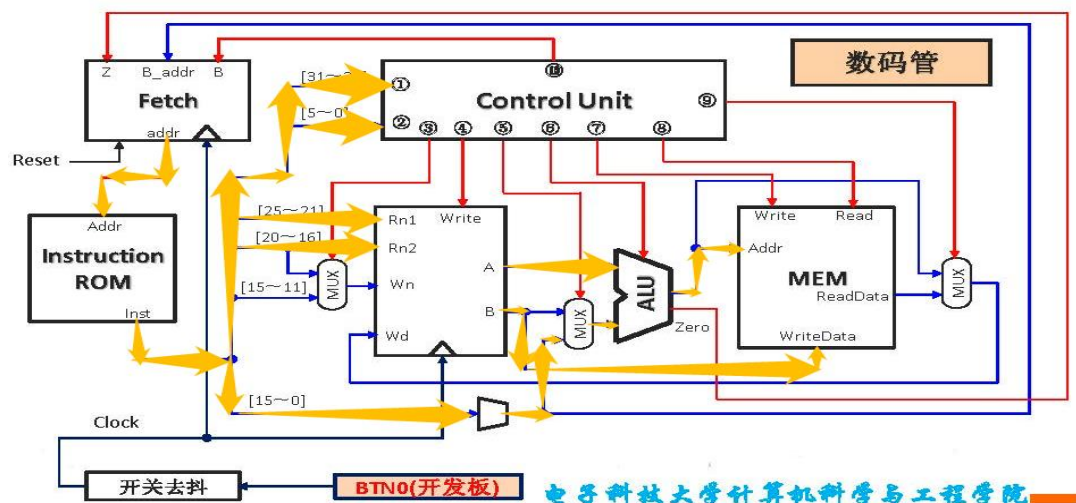3. Sw 指令， $M\{R[rs]+SignExt[imm16]\} \leftarrow R[rt]$



Func: 非 R 型指令，与 func 字段无关。

Op: 指令为 sw，op 字段置为 101011，

RegDst: 因为不向寄存器写内容，控制信号为 x。且由于 RegWrite 置为了 0，所以为无关项。

RegWrite: 因为进行的操作不需要向寄存器写，所以控制信号为 0。

ALUSrc: 因为此时数据是从扩展后的数据中送出，所以二选一多路选择器的控制信号为 1。

ALUop[2:0]:执行的为加法指令，控制信号为 000。

MemWrite: 因为此时需要向存储器中写入数据，此时控制信号为 1。

MemRead: 因为此时不需要从存储器中读数据，此时控制信号为 0。


MemtoReg: 因为此时是不需要回写到寄存器中的，此时控制信号为 x。且由于 RegWrite 置为了 0，所以为无关项。

Branch: 因为此操作为 PC 正常工作，不为跳转指令，只需做 $PC=PC+4$ 。

所以 Branch 的信号的为 0。

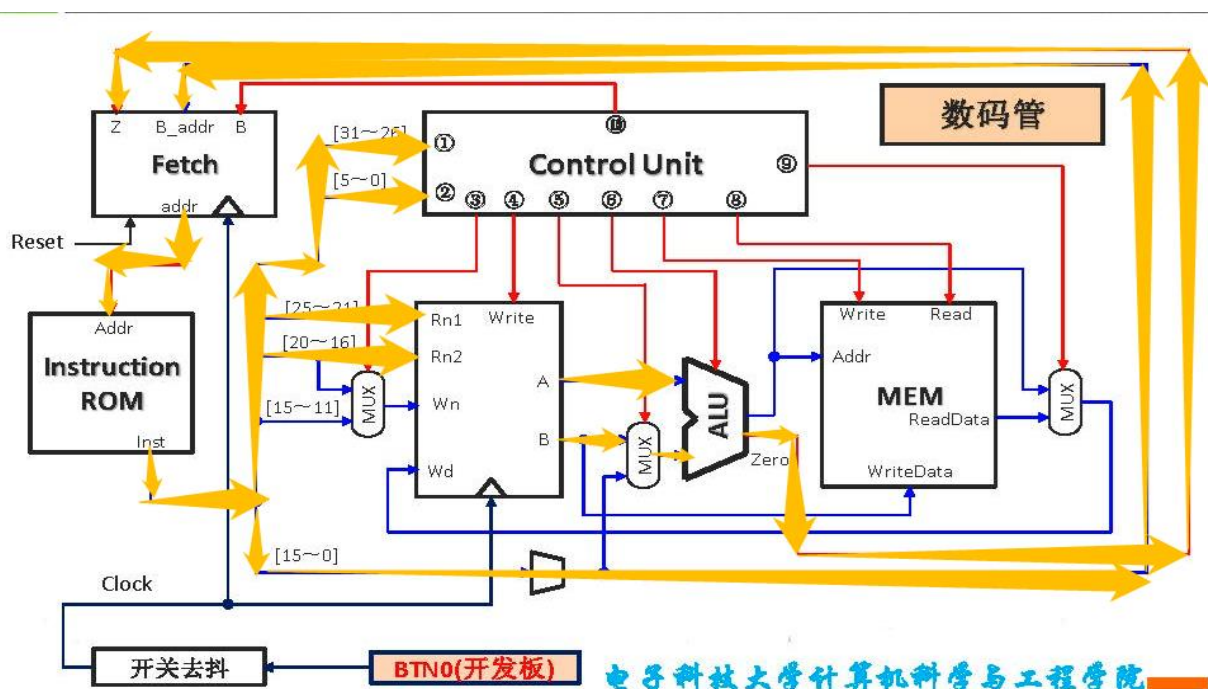
4. Beq 指令，if($R[rs]-R[rt]==0$) then $Zero \leftarrow 1$; else $Zero \leftarrow 0$

If ($Zero==1$) then $PC=PC+4+SignExt[Imm16]*4$, else $PC=PC+4$




取指部件：

Zero=0:

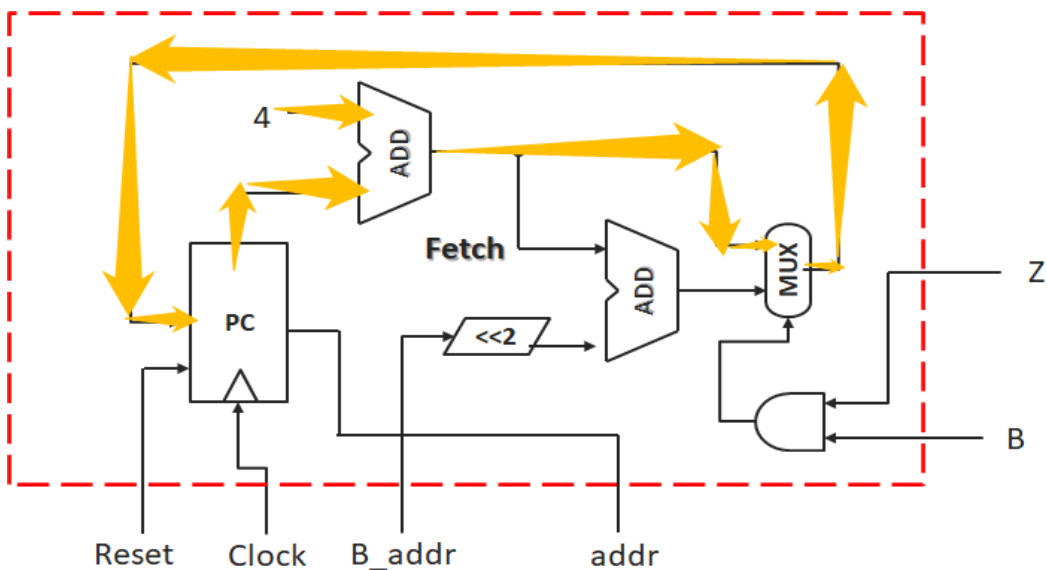

Zero=1:

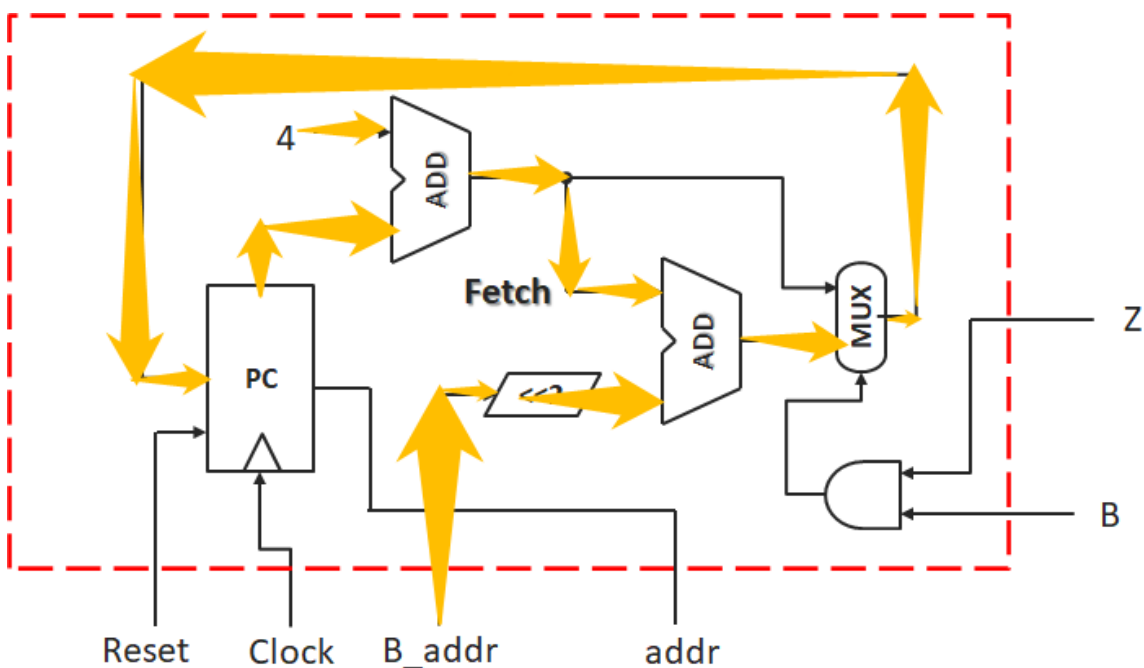

Func: 非 R 型指令，与 func 字段无关。

Op: 指令为 Beq, op 字段置为 000100,

RegDst: 因为不向寄存器写内容，所以控制信号为 x。且由于 RegWrite 置为了 0，所以为无关项。

RegWrite: 因为进行的操作不需要向寄存器写，所以控制信号为 0。

ALUSrc: 因为此时数据是从 B 的数据中送出, 所以二选一多路选择器的控制信号为 0。

ALUop[2:0]: 执行的为减法指令, 控制信号为 100。


MemWrite: 因为此时不需要向存储器中写入数据, 此时控制信号为 0。


MemRead: 因为此时不需要从存储器中读数据, 此时控制信号为 0。

MemtoReg: 因为此时是不需要回写到寄存器中的, 此时控制信号为 x。且由于 RegWrite 置为了 0, 所以为无关项。

Branch: 因为此操作为跳转指令, Branch 的信号为 1。

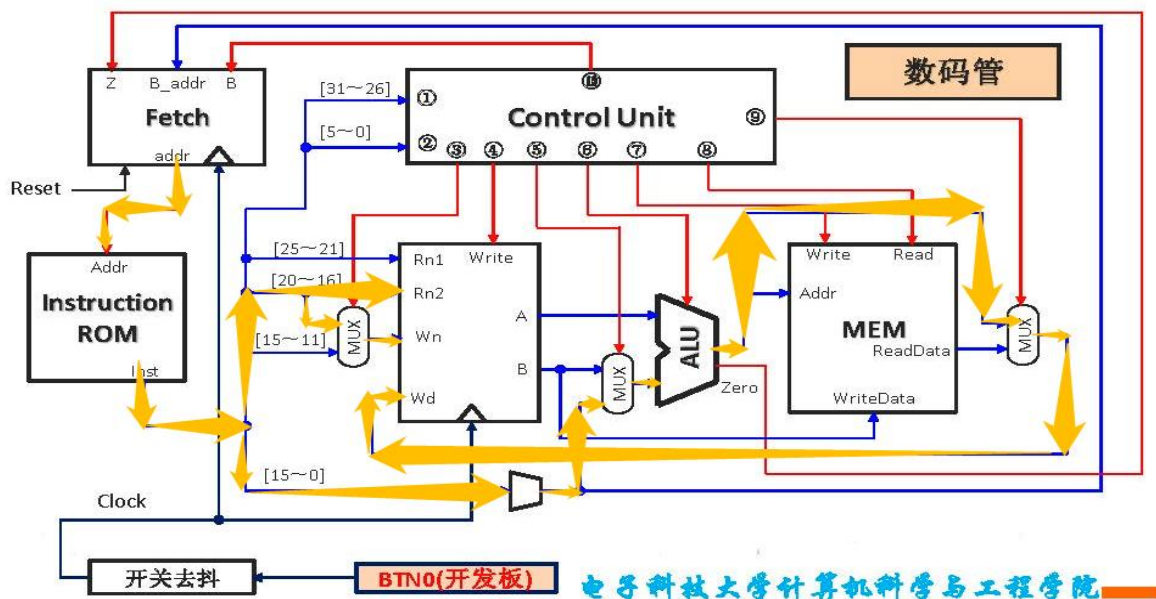5. Lui 指令, $R[rt] \leftarrow \{Imm16, 0000H\}$



 

Func: 非 R 型指令，与 func 字段无关。

Op: 指令为 lui，op 字段置为 001111，而且 rs 设置为 00000

RegDst: 因为不需要寄存器写内容，所以控制信号为 0。

RegWrite: 因为进行的操作需要向寄存器写，所以控制信号为 1。

ALUSrc: 因为此时数据是从扩展的数据中送出，所以二选一多路选择器的控制信号为 1。

ALUOp[2:0]:执行的为减法指令，控制信号为 110。

MemWrite: 因为此时不需要向存储器中写入数据，此时控制信号为 0。

MemRead: 因为此时不需要从存储器中读数据，此时控制信号为 0。

MemtoReg: 因为此时是从寄存器那条线回写到寄存器中的，此时控制信号为 0。

Branch: 因为此操作不为跳转指令，Branch 的信号为 0。